



12º PROBLEMA DA SEMANA

JANEIRO 2010

Atenção: A resposta deve ser enviada para: correiofatima@gmail.com ou entregue em papel à professora.

Bom trabalho!

1- Considera o circuito esquematizado na figura.

Neste circuito:

- as lâmpadas L_3 e L_4 são iguais;
- os voltímetros V_1 , V_5 e V_6 indicam, respectivamente 1,5V, 1,2V e 2,6V.

Calcula os valores indicados pelos restantes voltímetros.

