



13º PROBLEMA DA SEMANA

JANEIRO 2010

Atenção: A resposta deve ser enviada para: correiofatima@gmail.com ou entregue em papel à professora.

Bom trabalho!

1- Considere o circuito representado pelo esquema ao lado.


Dados:

$$U_{L1} = 4.5V$$

$$U_G = 9.0V$$

$$U_{L4} = 1.5V$$

1.1- Determine o valor de U_{L3}

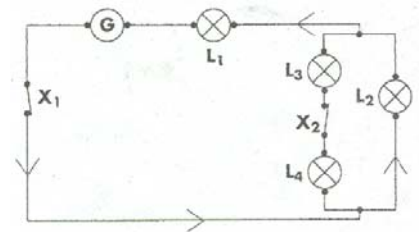

1.2- Determine o valor de U_{L2}

1.3- Abrindo o interruptor X_2 , qual é o valor de U_{L2}